

《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2020 级计算机科学与技术 01 班 2020 级计算机科学与技术 02 班	姓名	陈鹏宇 徐小龙
实验题目	实验三简单周期 CPU 实验		
实验时间	2022 年 05 月 07 日	实验地点	Ds1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
教师评价: <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确; <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交; <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理; <input type="checkbox"/> 实验结果正确; <input type="checkbox"/> 语法、语义正确; <input type="checkbox"/> 报告规范; 其他: <div>评价教师: 肖春华</div>			
实验目的 (1)掌握不同类型指令在数据通路中的执行路径。 (2)掌握 Vivado 仿真方式。			

报告完成时间: 2022 年 5 月 28 日

1 实验内容

阅读实验原理实现以下模块：

- (1) Datapath, 其中主要包含 alu(实验一已完成), PC(实验二已完成), adder、mux2、signext、sl2(其中 adder、mux2 数字逻辑课程已实现, signext、sl2 参见实验原理),
- (2) Controller(实验二已完成), 其中包含两部分, 分别为 main_decoder, alu_decoder。
- (3) 指令存储器 inst_mem(Single Port Ram), 数据存储器 data_mem(Single Port Ram); 使用 Block Memory Generator IP 构造指令, 注意考虑 PC 地址位数统一。(参考实验二)
- (4) 参照实验原理, 将上述模块依指令执行顺序连接。实验给出 top 文件, 需兼容 top 文件端口设定。
- (5) 实验给出仿真程序, 最终以仿真输出结果判断是否成功实现要求指令。

2 实验设计

2.1 数据通路

2.1.1 功能描述

简单单周期 CPU, 支持整数算术逻辑运算, 存取, 跳转等指令。

2.1.2 接口定义

表 1: 接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
writedata	Output	32-bit	regfile 取出的 RD2 操作数, 写入数据存储器
dataadr	Output	32-bit	数值为 ALU 的结果, 当 memwrite 有效时为写入存储器地址, 无效时为读出存储器地址
instr	Output	32-bit	从 inst_ram 中读取的 32 位 MIPS 指令
pc	Output	32-bit	程序计数器, 每个时钟上升沿自增 4, 指向下一条指令
readdata	Output	32-bit	从数据存储器读出的数据

2.1.3 逻辑控制

信号名	位宽	功能描述
memtoreg	1-bit	多选器控制信号, 高电平代表写入寄存器堆的数据为从数据存储器中读取的数据, 低电平代表 alu 结果写入寄存器堆
memtwrite	1-bit	数据存储器写使能信号, 高电平有效
pcsrc	1-bit	多选器控制信号, 高电平代表条件跳转指令生效, 低电平代表 pc+4
branch	1-bit	高电平代表该指令为条件跳转指令
alusrc	1-bit	多选器控制信号, 高电平代表 alu 的第二个操作数来自符号拓展后的立即数, 低电平代表 RD2
regdst	1-bit	多选器控制信号, 高电平代表寄存器堆的写地址为 ra3, 低电平代表 ra2
regwrite	1-bit	寄存器堆写使能信号
jump	1-bit	多选器控制信号, 高电平代表无条件跳转指令生效, 低电平代表不生效

3 实验过程记录


3.1 datapath 的设计与仿真

1. datapath 主要由 pc, adder, alu, regfile 等模块构成, 均已完成或以提供, 仅需要添加 mux 将各个端口连接即可
2. controller 模块已在实验二实现, 将各个控制信号输入 datapath, 为 mux, regfile 提供控制信号
3. inst_ram, data_ram 直接调用 ip 核, 由 datapath 输入 pc, dataadr 和 writedata 后, 将 readdata 和 inst 输入 datapath
4. 在 datapath 内部, 根据单周期的完整通路图, 一一连接 add、and、sub、or、slt、beq、j、lw、sw、addi 等指令的数据通路即可
5. 采用提供的 testbench.v, 把需要观察的信号从左侧添加到波形图中, 然后重新进行仿真
6. 调试完后无误则会执行最后一条 sw 指令, 将 \$2 的 7 存到数据存储器的 [84], 并在控制台得到 'Simulation succeeded'

 3.2 问题 1: inst 比 pc 信号延迟


问题描述: 仿真后发现 inst 比 pc 慢了两个周期

解决方案:了解 ip 后发现选中 Primitives Output Register 会增加一个寄存器导致延时,但删除后还是延时了一个周期,推测 pc 的时钟比指令内存和数据内存的时钟慢得多,将原来的 posedge clk 改为 negedge clk 后变为正常




3.3 问题 2: 数据读出异常

问题描述:对指令的译码没有问题,但读不出 RD 的数据

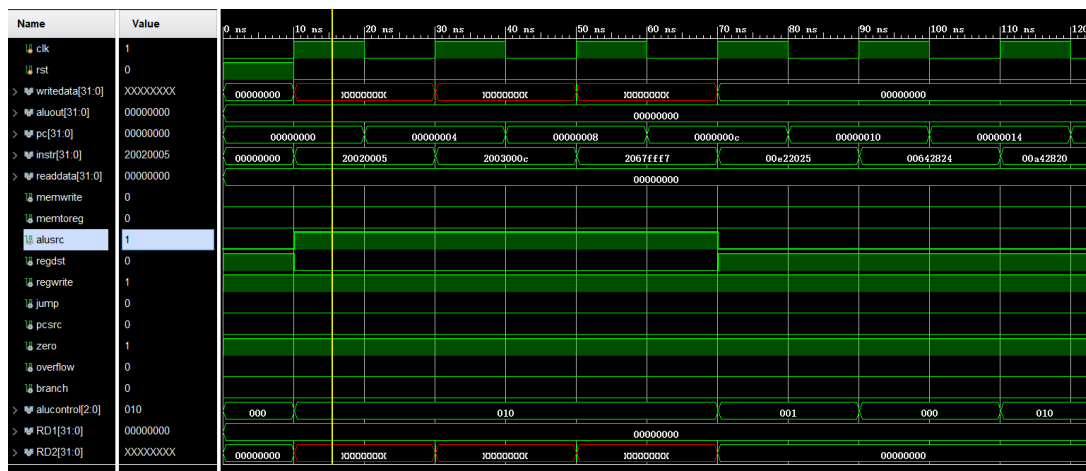

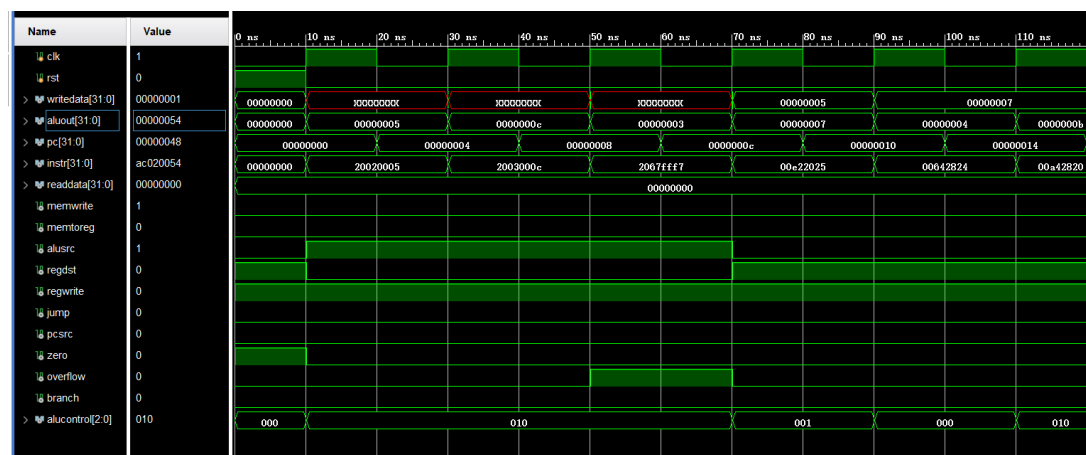
解决方案:发现 datapath 中一些名称过于相似混淆,如 regwrite 和 writereg,或者将写入 dataram 的值和写入 regfile 的值搞混淆。另外源代码添加了过多无必要导线导致冗杂不方便阅读,删除后结果如下



 3.4 问题 3: beq 指令无法跳转




问题描述:branch 信号有效却无法跳转

解决方案:为了解情况,将所有与 pc 有关信号加入 wave 中,发现 pc,branch 并没有在 pc4 的基础上加偏移,发现是 s12 失效的原因,具体原因是 s12 中的拼接位跳过了第一位,修改后正常



4 实验结果及分析

4.1 仿真图

  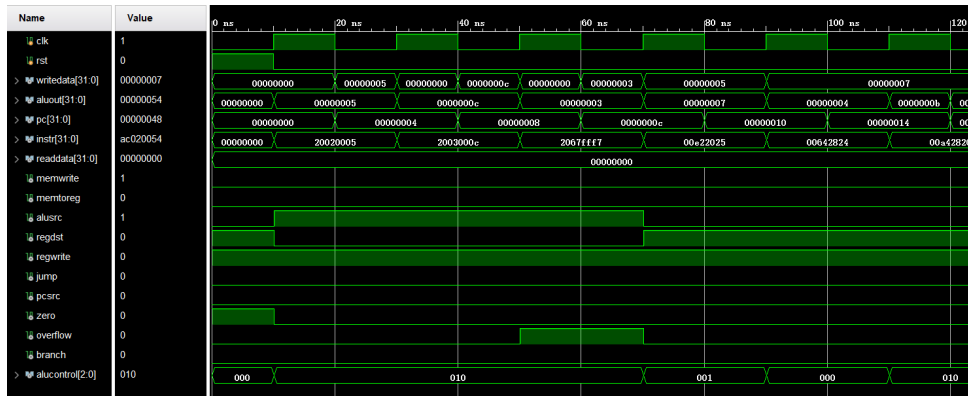

4.2 控制台输出

```

Block Memory Generator module loading initial data...
Block Memory Generator data initialization complete.
Block Memory Generator module testbench.dut.isea.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_2_inst is using a behavioral model for simulation which will not precisely model memory collision
Block Memory Generator module testbench.dut.dasm.inst.native_mem_module.blk_mem_gen_v8_4_2_inst is using a behavioral model for simulation which will not precisely model memory collision
Simulation succeeded
INFO: [USP-XSia-96] XSia completed. Design snapshot 'testbench_behav' loaded.
INFO: [USP-XSia-97] XSia simulation ran for 1000ns
; launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:05 , elapsed = 00:00:10 , Memory (MB): peak = 824.371 ; gain = 26.738

```

4.3 结果分析

1. instr = 20020005 时为 addi 指令, 将二号寄存器赋初值 5, 在下降沿 regfile 有效时, 成功写入
2. instr = 10800001 时为 beq 指令, 由于四号寄存器为 0, 所以 branch 信号有效, 跳转到 pc=28 位置
3. instr = ac670044 时为 sw 指令, 将七号寄存器保存到 80 的位置上, aluout 为写 data_mem 的地址 80, 写入的值为 writedata(RD2) 7
4. instr = 8c020050 时为 lw 指令, 将 80 位置上的数据赋给二号寄存器, aluout 为读 data_mem 的地址 80, readdata 的值为 7, 与上一指令一致, 而 writedata 在下降沿由原来的值 5 变为 7
5. instr = 08000011 时为 jump 指令, jump 信号有效, 直接跳转到 pc=44 的位置

A Datapath 代码

```

module datapath(
    input  clk ,
    input  reset ,
    input  memtoreg ,
    input  pcsrc ,
    input  branch ,
    input  alusrc ,
    input  regdst ,
    input  regwrite ,
    input  jump ,
    input  [2:0] alucontrol ,
    output overflow ,
    output zero ,
    output [31:0] pc , //output pc to inst_ram
    input  [31:0] inst ,
    output [31:0] aluout ,
    output [31:0] writedata , //write for data_mem
    input  [31:0] readdata //read from data_mem
);

wire [31:0] pc4; //pc + 4
wire [31:0] pc_branch; //branch pc
wire [31:0] pc_next; // real next pc
wire [31:0] real_pc; //branch and jump

wire [31:0] ext_imm; //after extension
wire [31:0] imm_sl2; //after left 2

```

```

wire [31:0] result; //real writedata
wire [31:0] srcB; //alu operand B
wire [31:0] srcA; //alu operand A == RD1
wire [4:0] writereg; //write address

assign pcsrc = branch & zero;

////////////////////////mux////////////////////////////////////////
mux2 a3_mux(inst[20:16], inst[15:11], regdst, writereg);
mux2 wd_mux(aluout, readdata, memtoreg, result);
mux2 srcB_mux(writedata, ext_imm, alusrc, srcB);
mux2 pc1_mux(pc4, pc_branch, pcsrc, pc_next);
mux2 pc2_mux(pc_next, {pc4[31:28], inst[25:0], 2'b00}, jump, real_pc);
////////////////////////pc////////////////////////////////////////
pc counter(clk, reset, real_pc, pc);
adder pcadder(pc, 32'b100, pc4); //default add 4
adder branchadder(imm_sl2, pc4, pc_branch);
////////////////////////register file////////////////////////////////////////
regfile regs(clk, regwrite, inst[25:21], inst[20:16], writereg, result,
    srcA, writedata);
////////////////////////signext_imm////////////////////////////////////////
signext sign(inst[15:0], ext_imm);
////////////////////////sl2////////////////////////////////////////
sl2 s1(ext_imm, imm_sl2);
////////////////////////alu////////////////////////////////////////
alu al(srcA, srcB, alucontrol, zero, overflow, aluout); //input aluout to
    data_ram to get readdata
endmodule

```